

POLITECNICO DI TORINO
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
JUNIOR
SEZIONE B
II PROVA SCRITTA
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
I SESSIONE 2005

TEMA 1

Riconoscere a quale dispositivo fa riferimento lo schema circuitale riportato in figura.
Discuterne il funzionamento, confrontandolo con quello di altri schemi di dispositivi aventi finalità analoghe.

